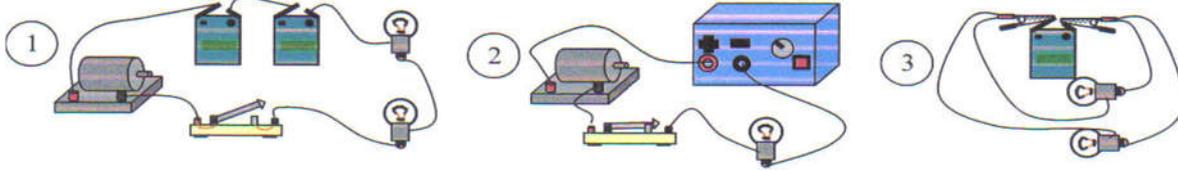


ELECTRICITE CHAP1: Le circuit électrique (...../10)

Exercice n°1 (...../4)

Faire les schémas des trois circuits dessinés ci-dessous :




Nota bene : Ce dipôle  est un moteur dont le symbole est 

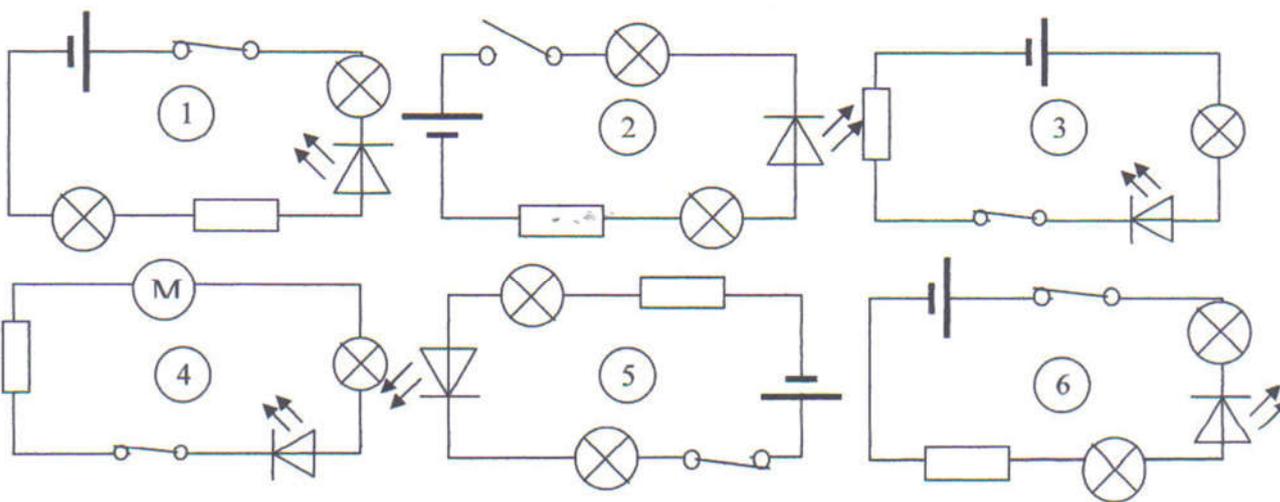Exercice n°2 (...../6)

1- Sur les schémas, entourer au stylo vert les diodes qui sont placés dans le sens passant

2- Sur les schémas, entourer au stylo bleu les lampes qui sont allumées. Justifier vos réponses



Nota bene : Ce symbole  est celui de la résistance.